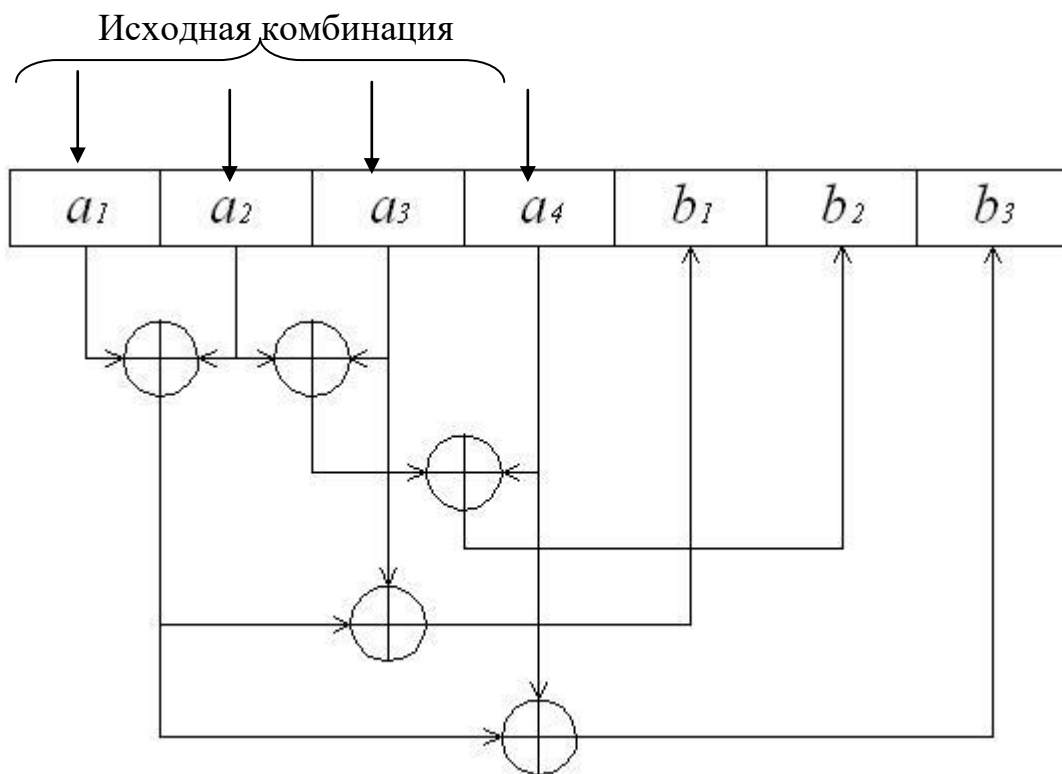


4. Prakticheskoe zanjatie "Razrabotka strukturnoj shemy kodera Hemminga"

Структурная схема кодера



Генератор тактовых импульсов и устройства синхронизации в схеме не показаны.

