



Вычислительная и микропроцессорная техника
**М13 СОЗДАНИЕ МНОГОФАЙЛОВЫХ
ПРОЕКТОВ. СУММАТОР.
ДЕМУЛЬТИПЛЕКСОР**

ъыъ.рф/ыУЫе

Цель работы

Познакомиться принципами работы демультимплексора и сумматора. Научиться создавать многофайловые проекты. Получить первоначальные сведения о программировании ПЛИС.

Задание на лабораторную работу

- Создать модуль демультимплексора на языке Verilog.
- Выполнить функциональную симуляцию демультимплексора согласно варианту;
- Создать модуль шинного демультимплексора на языке Verilog.
- Создать модуль одноразрядного полного сумматора на языке Verilog;
- Создать модуль четырехразрядного сумматора на языке Verilog;
- Выполнить функциональную симуляцию сумматора согласно варианту.
- Создать многомодульное устройство.
- Выполнить программирование отладочной платы DE1-SoC.

Выполнение работы

1. Создайте проект. Путь **/VMT/Lab13/** название **Lab13**. При создании **импортируйте** файл driver.v (из работы [M12](#)) в меню *Add Files*.

Демультимплексор

2. Создайте файл типа *Verilog HDL File*. Сохраните его под именем *dmx_1_4.v*.
3. Запрограммируйте демультимплексор с двумя адресными входами на языке Verilog. *Допишите код, приведенный ниже, самостоятельно.*

```
module dmx_1_4 (  
    input [] addr,  
    input data,  
    output reg [] a  
);  
  
always @(*) case(addr)
```

```
2'd1: a = {2'bzz, data, 1'bz}; // конкатенация {}  
// z - высокий импеданс  
  
default: a = 4'bzzzz;  
endcase  
endmodule
```

4. Сделайте файл *dmx_1_4.v* старшим в иерархии файлов. Выполните анализ и синтез проекта.
5. Произведите функциональную симуляцию демультимплексора.
 - `addr [1:0]` - счетчик, начальное значение 0, шаг 20 нс;
 - `data` - случайный, со случайным шагом.
6. Сохраните результаты работы (скриншот временной диаграммы) от 0 до 160 нс.

Шинный демультимплексор

Шинный демультимплексор представляет собой совокупность демультимплексоров с общей адресной шиной и предназначен для коммутации шин, в отличие от обычных, которые коммутируют лишь одноразрядный сигнал.


7. Создайте файл типа *Verilog HDL File*. Сохраните его под именем *dmx7.v*.
8. Запрограммируйте шинный (7) демультимплексор на языке Verilog. *Допишите код, приведенный ниже, самостоятельно.*

```
module dmx7 (  
    input [1:0] addr,  
    input [7:0] data,  
    output [6:0] a0, a1, a2, a3  
);  
    // подключение модуля dmx_1_4 под именем dmx0  
dmx_1_4 dmx0 (.addr(addr), .data(data[0]), .a({a0[0], a1[0], a2[0], a3[0]}));  
  
endmodule
```

9. Сделайте файл *dmx7.v* старшим в иерархии файлов. Выполните анализ и синтез проекта.
10. Получите RTL-схему модуля *dmx7*, развернув один из подмодулей.
11. Произведите функциональную симуляцию *dmx7*, система счисления (Radix) unsigned decimal:
 - `addr [1:0]` - случайный, интервал 30 нс;
 - `data [6:0]` - случайный, со случайным шагом.
12. Сохраните результаты работы (скриншот временной диаграммы) от 0 до 160 нс.

Одноразрядный сумматор

 13. Создайте файл типа *Verilog HDL File*. Сохраните его под именем *sum_1.v*.
14. Запрограммируйте одноразрядный сумматор согласно схеме на языке Verilog. Для справки см. практическое задание [М3](#). Допишите код, приведенный ниже, самостоятельно.




```
module sum_1 (
    input
    output
);
assign s =
assign co =
endmodule
```

15. Сделайте файл *sum_1.v* старшим в иерархии файлов. Выполните анализ и синтез проекта.
16. Произведите функциональную симуляцию *sum_1*:
 - a - счетчик, шаг 40 нс;
 - b - счетчик, шаг 20 нс;
 - s - счетчик, шаг 80 нс.
17. Сохраните результаты работы (скриншот временной диаграммы) от 0 до 160 нс.

Четырехразрядный сумматор

 18. Создайте файл типа *Verilog HDL File*. Сохраните его под именем *sum_4.v*.
19. Опишите четырехразрядный сумматор согласно схеме на языке Verilog. Для справки см. практическое задание [М3](#). Допишите код, приведенный ниже, самостоятельно.





```

module sum_4 (
    input [3:0] a,
    input [3:0] b,
    input ci,
    output [3:0] s,
    output co
);
    wire [2:0] c; // объявление переменной типа wire (шина)
                // подключение модулей
    sum1 sum1 (.a(a[0]), .b(b[0]), .c(ci), .s(s[0]), .co(c[0]));
    sum1 sum2 (.a(a[1]), .b(b[1]), .c(c[0]), .s(s[1]), .co(c[1]));
    sum1 sum3 (.a(a[2]), .b(b[2]), .c(c[1]), .s(s[2]), .co(c[2]));
    sum1 sum4 (.a(a[3]), .b(b[3]), .c(c[2]), .s(s[3]), .co(co));
endmodule
    
```

20. Сделайте файл *sum_4.v* старшим в иерархии файлов. Выполните анализ и синтез проекта.
21. Получите RTL-схему модуля *sum_4*, развернув один из подмодулей.
22. Произведите функциональную симуляцию *sum_4* согласно [варианту](#).
23. Сохраните результаты работы (скриншот временной диаграммы) от 0 до 160 нс.

Многомодульное устройство

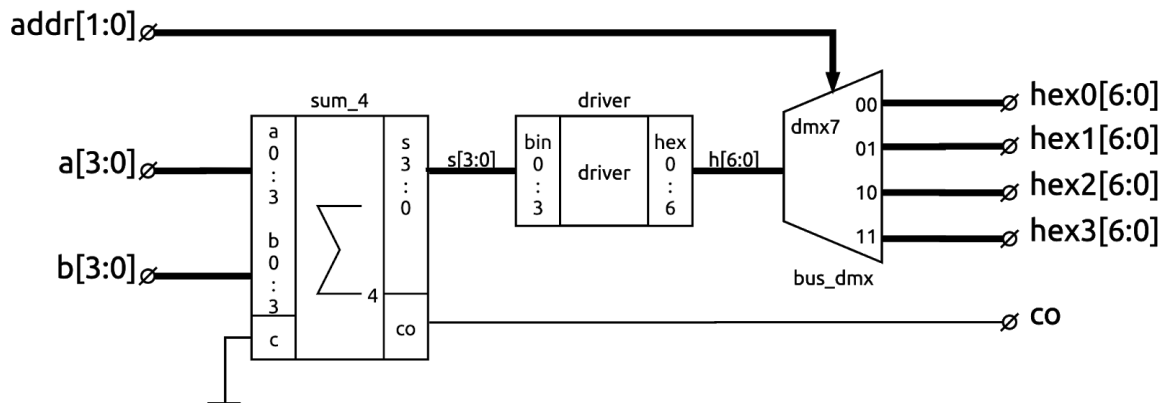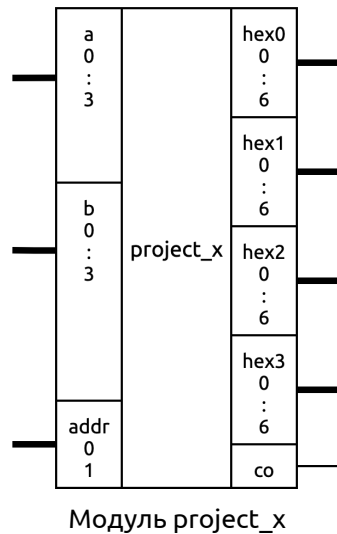24. Создайте файл типа Verilog HDL File. Сохраните его под именем *project_x.v*.
25. Опишите модуль на языке Verilog согласно схеме.



26. Сделайте файл *project_x.v* старшим в иерархии файлов. Выполните анализ и синтез проекта.
27. Получите RTL-схему модуля *project_x*.
28. Выполните планирование входов и выходов (по указанию преподавателя):
- Откройте планировщик входов и выходов (Ctrl-Shift-N).
 - Убедитесь, что выбрано верное устройство (5CSEMA5F31C6). Выберите, если оно не выбрано.
 - Заполните столбцы *Location* и *I/O Standard* необходимых сигналов в нижней части рабочего поля в соответствии с номерами контактных ножек и стандартом I/O. Адреса контактных ножек следует взять из [таблицы](#).
- a[3:0] - тумблеры sw[9:6];
 - b[3:0] - тумблеры sw[5:2];

- addr[1:0] - тумблеры sw[1:0];
- hex0[6:0] - семисегментный индикатор hex0;
- hex1[6:0] - семисегментный индикатор hex1;
- hex2[6:0] - семисегментный индикатор hex2;
- hex3[6:0] - семисегментный индикатор hex3;
- со - любой светодиод.

d. Запустите анализ назначений входов/выходов. Закройте окно планировщика по окончании анализа.

29. Скомпилируйте проект (Ctrl+L).

30. Выполните [программирование отладочной платы DE1-SoC](#) (по указанию преподавателя).

Содержание отчета

- Схемы устройств;
- Таблицы функционирования устройств;
- Программы устройств на языке Verilog.
- Временные диаграммы функционирования устройств.
- Анализ данных и выводы по работе (заключение).

Варианты симуляции (сумматор)

Вариант 1			Вариант 2			Вариант 3		
t, нс	a	b	t, нс	a	b	t, нс	a	b
0 - 20	101_bin	5_hex	0 - 10	4_dec	100_bin	0 - 30	0_hex	0_bin
20 - 30	6_oct	6_dec	10 - 60	7_hex	111_bin	30 - 40	E_hex	1110_bin
30 - 80	5_hex	101_bin	60 - 70	1_hex	1_dec	40 - 80	11_oct	9_dec
80 - 160	13_dec	15_oct	70 - 160	4_dec	4_oct	80 - 160	13_oct	11_dec

Вариант 4			Вариант 5			Вариант 6		
t, нс	a	b	t, нс	a	b	t, нс	a	b
0 - 20	6_hex	110_bin	0 - 20	1001_bin	9_hex	0 - 20	6_oct	6_dec
20 - 50	100_bin	4_hex	20 - 30	10_oct	8_hex	20 - 50	0_hex	0_bin
50 - 100	5_dec	5_oct	30 - 60	6_hex	6_oct	50 - 80	1011_bin	13_oct
100 - 160	1_oct	1_bin	60 - 160	10_dec	12_oct	80 - 160	2_oct	2_dec

Вариант 7			Вариант 8			Вариант 9		
t, нс	a	b	t, нс	a	b	t, нс	a	b
0 - 20	11_dec	13_oct	0 - 10	0_oct	0_bin	0 - 20	5_hex	101_bin
20 - 30	1010_bin	A_hex	10 - 20	101_bin	5_hex	20 - 30	D_hex	15_oct

30 - 70	11_bin	3_dec	20 - 40	3_hex	11_bin	30 - 50	B_hex	11_dec
70 - 160	11_bin	3_hex	40 - 160	11_bin	3_hex	50 - 160	14_oct	1100_bin

Вариант 10			Вариант 11			Вариант 12		
t, нс	a	b	t, нс	a	b	t, нс	a	b
0 - 20	1000_bin	8_dec	0 - 30	1011_bin	13_oct	0 - 10	10_bin	2_oct
20 - 30	14_dec	1110_bin	30 - 50	9_hex	1001_bin	10 - 20	13_oct	B_hex
30 - 40	14_dec	16_oct	50 - 110	2_oct	2_hex	20 - 80	2_hex	2_oct
40 - 160	1_dec	1_hex	110 - 160	1_hex	1_bin	80 - 160	6_dec	6_oct

Вариант 13			Вариант 14			Вариант 15		
t, нс	a	b	t, нс	a	b	t, нс	a	b
0 - 10	0_bin	0_hex	0 - 20	1101_bin	15_oct	0 - 10	5_dec	5_oct
10 - 20	C_hex	1100_bin	20 - 40	0_oct	0_hex	10 - 20	111_bin	7_oct
20 - 60	F_hex	1111_bin	40 - 70	14_oct	1100_bin	20 - 30	E_hex	1110_bin
60 - 160	2_oct	2_dec	70 - 160	7_dec	7_oct	30 - 160	11_bin	3_hex

Вариант 16			Вариант 17			Вариант 18		
t, нс	a	b	t, нс	a	b	t, нс	a	b
0 - 10	7_oct	7_dec	0 - 30	12_oct	1010_bin	0 - 10	3_hex	11_bin
10 - 70	2_dec	2_oct	30 - 50	6_dec	110_bin	10 - 20	10_bin	2_oct
70 - 80	14_dec	E_hex	50 - 60	3_hex	3_oct	20 - 70	C_hex	1100_bin
80 - 160	7_dec	7_oct	60 - 160	1111_bin	F_hex	70 - 160	7_dec	7_oct

Вариант 19			Вариант 20			Вариант 21		
t, нс	a	b	t, нс	a	b	t, нс	a	b
0 - 10	E_hex	1110_bin	0 - 10	1010_bin	12_oct	0 - 10	15_dec	1111_bin
10 - 40	1000_bin	8_hex	10 - 20	1111_bin	F_hex	10 - 20	12_oct	A_hex
40 - 60	11_oct	9_dec	20 - 60	13_dec	1101_bin	20 - 60	10_bin	2_oct
60 - 160	8_hex	1000_bin	60 - 160	2_oct	2_hex	60 - 160	4_hex	100_bin

Вариант 22			Вариант 23			Вариант 24		
t, нс	a	b	t, нс	a	b	t, нс	a	b
0 - 10	10_oct	8_dec	0 - 10	0_dec	0_hex	0 - 10	110_bin	6_dec
10 - 50	2_oct	2_hex	10 - 40	15_oct	D_hex	10 - 20	13_dec	15_oct

50 - 70	11_oct	9_dec	40 - 50	10_dec	12_oct	20 - 70	6_hex	6_dec
70 - 160	7_dec	7_hex	50 - 160	11_oct	9_dec	70 - 160	100_bin	4_dec

Программирование отладочной платы DE1-SoC

1. Подключите **DE1-SoC**:
 - Включите кабель питания в сеть электропитания (розетку),
 - Подключите кабель питания в соответствующее гнездо на DE1-SoC,
 - Подключите USB-кабель в USB-порт компьютера,
 - Подключите USB-кабель в соответствующее гнездо на DE1-SoC.
2. Включите DE1-SoC, нажав **красную кнопку**.
3. Откройте программатор.
4. В окне *Programmer* нажмите **Hardware Setup**. Дважды щелкните ЛКМ на DE1-SoC в таблице *Available hardware items* окна *Hardware Setup*. Нажмите **Close**.
5. Нажмите **Auto Detect**. Выберите 5CSEMA5. Нажмите **OK**.
6. В нижнем рабочем поле окна *Programmer* выберите правую из двух появившихся схем. Нажмите **Change File....**
7. Выберите файл с расширением *.sof* в папке *output_files* данного проекта. Имя файла совпадает с названием проекта. Нажмите **Open**.
8. Установите галочку в столбце *Program/Configure* верхнего рабочего поля окна *Programmer* напротив выбранного файла *sof*.
9. Нажмите **Start**.
10. По окончании работы отключите DE1-SoC, нажав **красную кнопку** и отключив кабели сначала от DE1-SoC, затем из гнезда USB и розетки.