

Вычислительная и микропроцессорная техника

#### **М26 СЧЕТЧИКИ**

ъыъ.рф/еЪуА

# Цель работы

Познакомиться принципами работы счетчиков. Спроектировать кодопреобразователь на примере драйвера для семисегментного индикатора отладочной платы DE1-SoC.

# Задание на лабораторную работу

- Создать модуль синхронного двоичного суммирующего счетчика на языке Verilog;
- Выполнить функциональную симуляцию синхронного двоичного суммирующего счетчика согласно варианту;
- Создать модуль синхронного двоичного вычитающего счетчика на языке Verilog;
- Выполнить функциональную симуляцию синхронного двоичного вычитающего счетчика согласно варианту;
- Создать модуль синхронного двоичного реверсивного счетчика на языке Verilog;
- Выполнить функциональную симуляцию синхронного двоичного реверсивного счетчика согласно варианту;
- Создать модуль синхронного недвоичного счетчика на языке Verilog;
- Выполнить функциональную симуляцию синхронного недвоичного счетчика согласно варианту;
- Получить RTL-схемы.

# Выполнение работы

1. Создайте проект. Путь **/VMT/Lab26/** название **Lab26**.

### Синхронный двоичный суммирующий счетчик

- 1. Создайте файл типа Verilog HDL. Сохраните под именем cntinc.v.
- 2. Напишите код синхронного двоичного суммирующего счетчика разрядности **n** (в зависимости варианта) на языке Verilog (входы clk, en, res, выходы q[n-1:0]).

- 3. Сделайте файл *cntinc.v* старшим в иерархии файлов. Выполните анализ и синтез проекта.
- 4. Произведите функциональную симуляцию счетчика (по вариантам). Выберете режим отображения беззнаковый десятичный (unsigned decimal).
- 5. Сохраните результаты работы от 0 до 320 нс (если важная информация не помещается, то до 640 нс.).

#### Синхронный двоичный вычитающий счетчик

- 6. Создайте файл типа Verilog HDL. Сохраните под именем cntdec.v.
- 7. Напишите код синхронного двоичного вычитающего счетчика разрядности **n** (в зависимости варианта) на языке Verilog (входы clk, en, res, выходы q[n-1:0]).
- 8. Сделайте файл *cntdec.v* старшим в иерархии файлов. Выполните анализ и синтез проекта.
- 9. Произведите функциональную симуляцию счетчика (по вариантам). Выберете режим отображения беззнаковый десятичный (unsigned decimal).
- 10. Сохраните результаты работы от 0 до 320 нс (если важная информация не помещается, то до 640 нс.).

#### Синхронный двоичный реверсивный счетчик

- 11. Создайте файл типа Verilog HDL. Сохраните под именем cntrev.v.
- 12. Напишите код синхронного двоичного реверсивного счетчика разрядности **n** (в зависимости <u>варианта</u>) на языке Verilog (входы clk, en, res, rev, выходы q[n-1:0]).
- 13. Сделайте файл *cntdec.v* старшим в иерархии файлов. Выполните анализ и синтез проекта.
- 14. Произведите функциональную симуляцию счетчика (по вариантам). Выберете режим отображения беззнаковый десятичный (unsigned decimal).
- 15. Сохраните результаты работы от 0 до 320 нс (если важная информация не помещается, то до 640 нс.).

#### Недвоичный синхронный счетчик

- 16. Создайте файл типа Verilog HDL. Сохраните под именем nonbin\_cnt.v.
- 17. Напишите код синхронного недвоичного суммирующего или вычитающего (в зависимости варианта) счетчика разрядности **n** с начальным состоянием **start** и конечным состоянием **stop** (в зависимости от варианта) на языке Verilog (входы clk, en, res, rev,

- выходы q[n-1:0]). Переход в начальное состояние производится синхронно (синхронная установка).
- 18. Сделайте файл *nonbin\_cnt.v* старшим в иерархии файлов. Выполните анализ и синтез проекта.
- 19.Произведите функциональную симуляцию счетчика (по вариантам). Выберете режим отображения беззнаковый десятичный (unsigned decimal).
- 20. Сохраните результаты работы от 0 до 320 нс (если важная информация не помещается, то до 640 нс.).

#### Варианты симуляции

#### Синхронный двоичный суммирующий счетчик

- n разрядность недвоичного счетчика;
- start начальное состояние;
- і состояние удержания счетчика;
- N количество тактов удержания;
- Период тактового сигнала 10 нс;
- Сигнал res = 1, кроме 15 нс до 25 нс, где res = 0;

		Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8			
start	4	0	15	3	5	1	4	11			
i	1	12	5	0	2	4	1	1			
N	4	2	3	4	3	1	1	3			
n	3	4	4	3	3	3	3	4			

	Вариант									
	9	10	11	12	13	14	15	16		
start	7	0	5	10	14	2	0	0		
i	4	3	2	7	4	5	6	1		
N	4	1	3	1	3	2	4	1		
n	3	3	3	4	4	3	3	3		

	Вариант								
	17	18	19	20	21	22	23	24	
start	0	1	4	11	11	2	2	0	
i	12	5	1	8	8	6	6	2	

N	2	3	1	2	2	3	3	4
n	4	4	3	4	4	3	4	3

#### Синхронный двоичный вычитающий счетчик

- п-разрядность недвоичного счетчика;
- start начальное состояние;
- і состояние удержания счетчика;
- N количество тактов удержания;
- Период тактового сигнала 10 нс;
- Сигнал res = 1, кроме 15 нс до 25 нс, где res = 0;

	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8		
start	10	7	5	3	14	5	2	15		
i	7	4	2	0	11	2	4	12		
N	1	2	4	2	4	1	2	2		
n	4	3	3	4	4	3	3	4		

		Вариант									
	9	10	11	12	13	14	15	16			
start	7	2	2	0	1	11	0	5			
i	4	6	6	2	3	1	12	2			
N	3	3	3	4	4	3	2	3			
n	4	3	3	3	3	4	4	3			

		Вариант								
	17	18	19	20	21	22	23	24		
start	2	8	8	1	11	7	5	1		
i	14	5	5	4	8	4	2	13		
N	2	4	1	1	4	2	3	2		
n	4	4	4	3	4	4	3	4		

# Синхронный двоичный реверсивный счетчик

- п-разрядность недвоичного счетчика;
- start начальное состояние;
- і состояние удержания счетчика;
- N количество тактов удержания;

- Для 3-х разрядного счетчика rev = 1 на 2, 3, 6 фронтах сигнала синхронизации.
- Для 4-х разрядного счетчика rev = 1 на 6, 7, 8, 12 фронтах сигнала синхронизации.
- В остальных случаях rev = 0.
- Период тактового сигнала 10 нс.
- Сигнал res = 1, кроме 15 нс до 25 нс, где res = 0;

	Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8		
start	6	2	10	12	0	8	2	11		
i	3	6	0	9	4	5	14	1		
N	1	1	3	4	2	2	2	3		
n	4	3	4	4	3	4	4	4		

		Вариант									
	9	10	11	12	13	14	15	16			
start	6	14	0	1	14	0	1	1			
i	3	11	2	5	11	3	5	5			
N	4	4	2	3	4	4	3	3			
n	4	4	3	3	4	3	3	4			

		Вариант								
	17	18	19	20	21	22	23	24		
start	14	15	3	1	3	4	2	5		
i	11	5	0	5	0	1	6	2		
N	4	3	3	3	1	4	3	1		
n	4	4	3	3	3	3	3	3		

# Недвоичный синхронный счетчик

- п-разрядность недвоичного счетчика;
- start начальное состояние;
- stop конечное состояние;
- і состояние удержания счетчика;
- N количество тактов удержания;
- Период тактового сигнала 10 нс;
- Сигнал res = 1, кроме 15 нс до 25 нс, где res = 0;
- Тип счетчика указан в варианте;

		Вариант									
	1	2	3	4	5	6	7	8			
start	0	1	12	1	9	4	3	6			
stop	2	5	7	5	1	14	5	1			
тип	выч.	сумм.	сумм.	сумм.	выч.	сумм.	выч.	выч.			
i	4	4	13	4	6	6	0	3			
N	3	4	1	3	2	2	2	2			
n	3	3	4	3	4	4	3	3			

		Вариант								
	9	10	11	12	13	14	15	16		
start	8	1	6	2	1	2	10	13		
stop	3	6	1	6	5	6	5	8		
тип	сумм.	сумм.	выч.	сумм.	сумм.	выч.	сумм.	выч.		
i	2	4	3	4	4	0	14	10		
N	1	3	1	2	3	1	2	3		
n	4	3	4	3	3	3	4	4		

	Вариант							
	17	18	19	20	21	22	23	24
start	5	2	12	2	5	7	11	5
stop	0	7	7	12	2	3	6	0
тип	сумм.	выч.	выч.	выч.	сумм.	сумм.	сумм.	выч.
i	7	0	9	14	6	2	0	2
N	4	4	1	2	4	1	4	2
n	3	3	4	4	3	4	4	3

# Содержание отчета

- Схемы счетчиков;
- Коды счетчиков;
- RTL-схемы счетчиков;
- Функциональные симуляции работы счетчиков;
- Заключение (выводы о работе счетчиков).