



Вычислительная и микропроцессорная техника

M27 ИМИТАТОР УСТРОЙСТВА В ВИДЕ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА

ъыъ.рф/аеЫА

Задание на проектирование

Реализовать устройство-имитатор (в дальнейшем "устройство") на языке Verilog в среде Quartus под SoC Intel Cyclone V C5EM5F31C6.

- Определить свойства, состояния и события устройства и также сигналы управления устройством;
- Определить состояния и события устройства как конечного автомата;
- Изобразить граф конечного автомата;
- Разработать таблицы состояний и событий устройства;
- Реализовать схемы КЦУ;
- Описать конечный автомат на языке Verilog
 - Структурным способом
 - Поведенческим способом
- Описать драйвер устройства вывода информации в ASCII формате о состояниях имитатора;
- Описать top-level модуль, реализующий имитатор устройства;
- Произвести тестирование устройства
 - Предоставить функциональные (временные) диаграммы как top-level модуля, так и описанных модулей устройства;
 - Произвести анализ полученных временных диаграмм;
 - Описать логику работы реализованного устройства;
- *Определить предельную частоту работы устройства;*

Общая теория конечных автоматов

Проектируемое устройство можно представить в виде так называемого конечного автомата (Finite State Machine - автомат с конечным количеством состояний - в зарубежной литературе). Конечный автомат представляет собой цифровое устройство, обладающее некоторыми **свойствами**, комбинации значений которых образуют **состояния**, а также **событиями**, соответствующими этим состояниям тем или иным образом.

Конечный автомат как цифровое устройство можно представить в виде трех схем: **устройство хранения, устройство, реализующее смену состояний в зависимости от предыдущих состояний, устройство, реализующее соответствие между состояниями и событиями.**

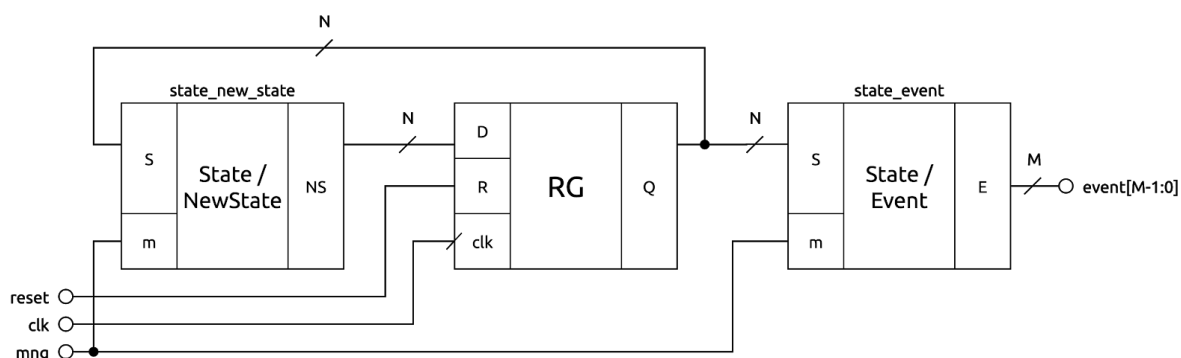


Рисунок 1 - Структурная схема конечного автомата (Mealy)

У конечного автомата, как и у других схем, есть входные и выходные сигналы. В качестве входных стоит выделить сигналы тактирования и управления, в качестве выходных - события. В зависимости от того, как **связаны сигналы управления и события** конечные автоматы подразделяются на два типа: автоматы **Mealy** и автоматы **Moore**.

Данная зависимость реализуется в соответствующей схеме, которая является комбинационным цифровым устройством. В автомате типа Mealy **события зависят не только от состояний, но и от сигналов управления**. В автомате типа Moore **события от сигналов управления не зависят, каждое событие соответствует только одному состоянию**.

Продолжая рассматривать схему конечного автомата, остановимся на схеме, реализующей **переходы между состояниями конечного автомата**. Данная схема является комбинационным цифровым устройством, входные сигналы которого -- сигналы управления общей схемы и сигнал, несущий информацию о текущем состоянии. Комбинация этих сигналов образует информацию следующем состоянии. Таким образом видно, что состояние в текущий момент времени определяется предыдущим состоянием и сигналом управления.

Третья схема представляет собой **устройство хранения информации** (параллельный регистр). Разрядность регистра выбирается необходимой и

достаточной, чтобы охватить все состояния. Входными сигналами регистра являются сигнал тактирования и сигнал, приходящий из схемы, реализующей переходы между состояниями. Выходной сигнал - сигнал, несущий информацию о текущем состоянии. По цепи обратной связи данный сигнал подается на устройство, реализующее смену состояний, где происходит образование информации о следующем состоянии. Эта информация записывается в регистр по сигналу синхронизации. Информация о текущем состоянии также подается на схему соответствия состояний и событий.

Таким образом, текущее **состояние** конечного автомата определяется содержимым регистра, а соответствующее **событие** - выходным сигналом конечного автомата.

Варианты работы

- 1 Дорожный светофор
- 2 Легковой автомобиль
- 3 Лифт
- 4 Башенный кран
- 5 Электронный секундомер
- 6 Радиоприемник
- 7 Автоматически регулируемый железнодорожный переезд
- 8 Цифровой вольтметр
- 9 Цифровой фотоаппарат
- 10 Кондиционер
- 11 Электрический чайник
- 12 Автомат по продаже кофе
- 13 Сотовый телефон
- 14 Телевизор
- 15 Монитор
- 16 Калькулятор
- 17 Банкомат
- 18 Магнитофон
- 19 Плеер
- 20 Автоматическая стиральная машина
- 21 Телефон-факс
- 22 Накопитель DVD-RW
- 23 Поезд метро
- 24 Модем
- 25 Источник бесперебойного питания
- 26 Клавиатура
- 27 Лазерный принтер
- 28 Цветной струйный принтер

- 29 Холодильник
- 30 Тестер
- 31 Ноутбук
- 32 Электронная кофеварка
- 33 Электронный дверной замок
- 34 СВЧ-печь

Анализ устройства

Свойства и состояния

В этом разделе рассматривается, **какие свойства и состояния есть у устройства**. Выбрать 3-5 свойств, 7-16 состояний.

Например, для электрических устройств существует свойство "Питание", значения которого 0 или 1. Питание = 0, состояние - отключено.

В соответствии с выбранными свойствами и состояниями составить таблицу соответствия свойств и состояний. Выявить необходимые состояния устройства и представить их в виде таблицы следующего вида (табл. 1).

Состояния следует называть адекватно - в соответствии с логикой работы, например, START, IDLE, WORKING, OFF и т. д.

Таблица 1. Пример таблицы соответствия свойств и состояний.

Состояние	Свойства и их значения			
	Свойство_1	Свойство_2	...	Свойство_M
1 Состояние_1	0	0	...	0
2 Состояние_2	1	0	...	1
...
M Состояние_M	1	1	...	0

Граф конечного автомата

Переходы между состояний можно описывать разным способом. Удобнее всего делать это при помощи графа. Пример графа представлен на рис. 2.

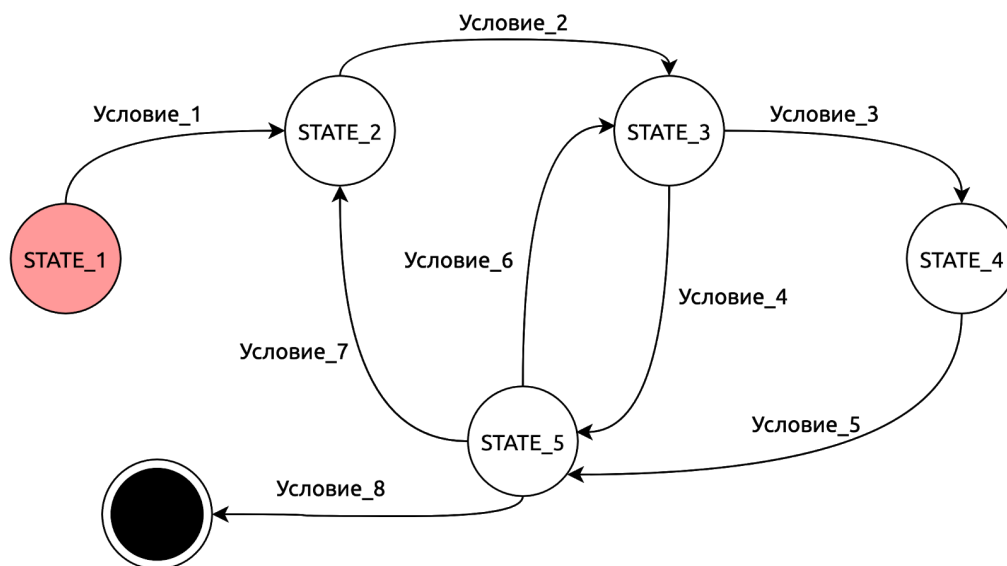


Рисунок 2 - Граф состояний

Разработка таблиц состояний и событий

В соответствии с разработанной таблицей соответствия состояний и свойств необходимо составить таблицу нумерации состояний (двоичный код) для записи состояний в регистр.

Таблица 2. Пример таблицы соответствия свойств и двоичных кодов

Состояние	Код состояния
1 Состояние_1	000 _{bin}
2 Состояние_2	001 _{bin}
...	...
M Состояние_M	111 _{bin}

Каждому состоянию соответствует одно или более событий. Характер этой зависимости определяется во втором КЦУ. Прежде чем приступить к его синтезу, необходимо определить, какие события будут соответствовать каким состояниям (табл 3).

Таблица 3. Пример таблицы соответствия свойств и событий

Состояние	Управляющий сигнал			
	mng[0] = 0 mng[1] = 1 ...	mng[0] = 1 mng[1] = 0	mng[0] = 1 mng[1] = 1 ...
1 Состояние_1	Событие_11	Событие_21	...	Событие_N1

2 Состояние_2	Событие_12	Событие_22	...	Событие_N2
...
M Состояние_M	Событие_1M	Событие_2M	...	Событие_NM

В соответствии с разработанной таблицей соответствия состояний и событий необходимо составить таблицу нумерации событий (двоичный код). Пример таблицы соответствия событий и их двоичных кодов приведен ниже (табл. 4).

Таблица 4. Пример таблицы соответствия свойств и событий

Событие	Код события
1 Событие_01	000 _{bin}
2 Событие_02	001 _{bin}
...	...
M Событие_NM	111 _{bin}

Проектирование и реализация устройства

Электрическая схема КЦУ, реализующая переходы между состояниями

Приступая к синтезу КЦУ, необходимо составить таблицу его функционирования. Таблица выглядит следующим образом (табл. 5).

Таблица 5. Пример таблицы функционирования КЦУ переключения состояний

Текущее состояние			Сигналы управления				Следующее состояние			Название
Название	Входные сигналы			Выходные сигналы			Название			
	S[2]	S[1]	S[0]	mng [2]	mng [1]	mng [0]	NS[2]	NS[1]	NS[0]	
Состояние_N	1/0	1/0	1/0	0	1/0	1/0	0	0	0	Выключено
Состояние_1	0	0	0	1	1/0	1/0	0	0	1	Состояние_2
Состояние_2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	Состояние_2 (текущее)
	0	0	1	1	1	0	0	1	0	Состояние_3 (след.)
	0	0	1	1	0	1	1	1	0	Состояние_M (макс.)

	0	0	1	1	1	1	0	0	1	Состояние_2 (текущее)
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------------------

Один из удобных вариантов получения электрической схемы - использование карт Карно. Карта Карно разрабатывается для каждого выходного сигнала в отдельности. В соответствии с картой Карно выводится логическое выражение для данного выходного сигнала и строится электрическая принципиальная (логическая) схема КЦУ (см [Приложение](#)).

Электрическая схема КЦУ, реализующая соответствие состояний и событий

Данная схема показывает, как связаны состояния и события. События, кроме как от состояний, могут зависеть и от сигналов управления. В этом случае автомат является автоматом типа **Mealy**, иначе **Moore**.

Таблица выглядит следующим образом (табл. 4).

Таблица 4. Пример таблицы функционирования КЦУ соответствия состояний и событий

Состояние			Сигналы управления		События						
Состояние	Входные сигналы					Выходные сигналы					Событие
	S[2]	S[1]	S[0]	mng [0]	mng [4]	E[4]	E[3]	E[2]	E[1]	E[0]	
Состояние_1	0	0	0	1/0	1/0	0	0	0	0	0	Событие_1
Состояние_2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	Событие_2
	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	...
	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	Событие_3

Электрическая схема строится аналогичным предыдущему КЦУ образом.

Поведенческая реализация на языке Verilog

При поведенческой реализации конечный автомат описывается в виде одного модуля, в котором содержатся сведения о смене состояний и соответствии состояний и событий. Пример поведенческой реализации приведен в [приложении](#). Состояния S^* следует называть адекватно - в соответствии с логикой работы, например, START, IDLE, WORKING, OFF и т. д.

Объявление модуля, входных и выходных портов (сигнала синхронизации, сигнала управления, сигнала сброса, сигнала, отображающего события:

```
module four_state_mealy_state_machine
(
    input clk, in, reset,
```

```
        output reg [1:0] out
    );
    Объявление регистра, хранящего информацию:
    reg [1:0] state = S0;

    Объявление состояний и их наименований:
    parameter S0 = 0, S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3;

    Описание переходов между состояниями:
    always @ (posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset)
            state <= S0;
        else
            case (state)
                S0:
                    if (in)
                        begin
                            state <= S1;
                        end
                    else
                        begin
                            state <= S1;
                        end
            end
    end
```

Описание соответствий состояний и событий:

```
always @ (state or in) begin
    case (state)
        S0:
            if (in)
                begin
                    out = 2'b00;
                end
            else
                begin
                    out = 2'b10;
                end
    end
end
```

Структурная реализация

При структурной реализации конечный автомат описывается в виде трех схем: регистра и двух КЦУ, первое из которых отвечает за смену состояний, а второе – за соответствие состояний и событий (рис. 1).

Описание КЦУ смены состояний на языке Verilog

КЦУ, отвечающее за смену состояний описывается при помощи обычной логики КЦУ (см. [M1](#)).

Это можно сделать двумя способами.

1 Оператор assign, с помощью логических уравнений:

```
assign NS[0] =  
assign NS[1] =
```

2 Оператор case, с помощью таблицы функционирования:

```
always @(S, mng) begin  
    case ({S, mng})  
        5'b00000: NS = ...  
        5'b00001: NS = ...  
  
        default: NS = ...  
    endcase  
end
```

После программирования КЦУ (с помощью логических уравнений через оператор assign) необходимо проверить их корректность по временным диаграммам - соответствие таблице функционирования.

Описание КЦУ соответствия состояний и событий на языке Verilog

Описание КЦУ соответствия состояний и событий производится аналогичным предыдущему КЦУ образом.

После программирования КЦУ (с помощью логических уравнений через оператор assign) необходимо проверить их корректность по временным диаграммам - соответствие таблице функционирования.

Описание регистра

Параллельный регистр описывается способом, указанным в [M25](#). Разрядность регистра выбирается таковой, чтобы охватить все состояния. Например, если состояний 19, следует выбрать разрядность 5.

Описание драйвера вывода информации о состоянии устройства на языке Verilog

Показ состояния устройства должен быть реализован в виде ASCII символов на временной диаграмме. Информация о ASCII таблице приведена в [Приложении](#).

В программном пакете Quartus поддерживаются только символы ASCII-кода от 33 до 126 включительно. Следовательно, вся информация должна быть представлена с использованием только этих символов. Если необходимого символа нет в этой таблице, то необходимо подобрать похожий на него по смыслу или обозначению.

Для того чтобы отображать ASCII-символы необходимо реализовать 8-битные шины под каждый знак, например, чтобы отобразить значение температуры 70 °C необходимо 4 шины: первая для отображения цифры 7, вторая - для цифры 0, третья - для знака ° и четвертая - для знака C. В итоге на выходе получается шина разрядностью [8*4-1:0], то есть 28-разрядная.

```
output reg [8*4-1:0] ASCII_temp // выходной регистр
```

По ASCII таблице:

- 7 - это 8'd55
- 1 - это 8'd49
- ° - этот символ не включен в коды с 33 по 126, используем, например, символ % - 8'd37
- C - это 8'd67

Для того чтобы вывести строку 71°C необходимо записать данные символы по порядку в регистр:


```
ASCII_temp = {8'd55, 8'd49, 8'd37, 8'd67};
```

Если для примера представить эту строку в символы - будет выглядеть так

```
ASCII_temp = {7, 1, %, C};
```

Таким образом записываем необходимые символы в выходной регистр.

 На временных диаграмме необходимо включить отображение информации (Radix) в виде ASCII для соответствующего сигнала.




Сам драйвер ASCII кода может быть описан аналогично драйверу семисегментного индикатора. То есть преобразуем выходной сигнал с конечного автомата в отображаемую информацию, работая кодопреобразователем.

Каждая группа шин отображает состояние отдельного свойства. Например, четыре шины отображают температуру, одна шина - наличие питания и т. д.

Входом для драйвера служит шина event - событие. Необходимо описать соответствие кода события ASCII коду.

Описание объединения устройств на языке Verilog

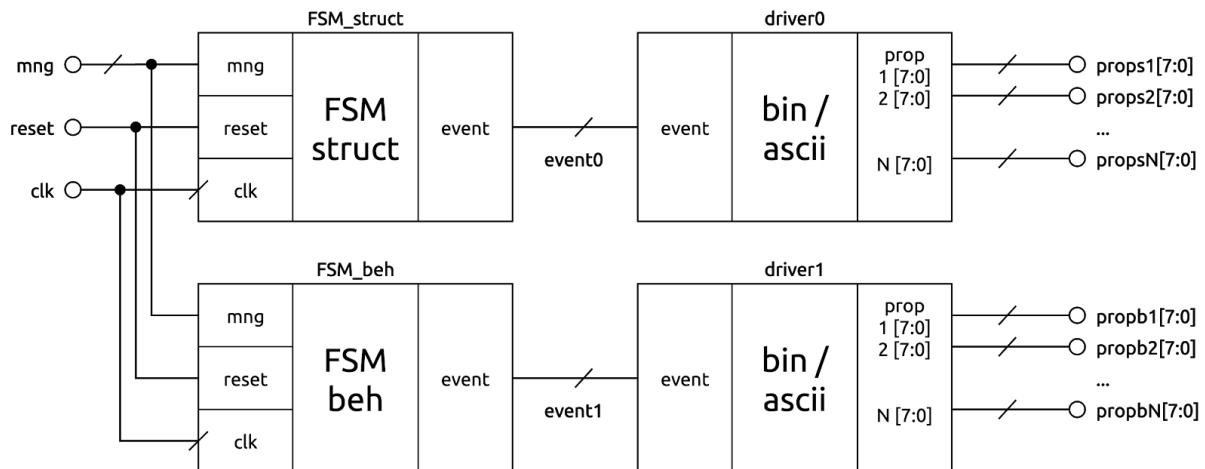Необходимо создать модуль, являющийся объединением FSM поведенческого и структурного описания.



Тестирование устройства

Необходимо произвести проверку устройства на выполнение заданной логики работы. Проанализировать полученные временные диаграммы с указанием примеров сигналов управление и сопоставить с анализом устройства.

Описать логику работы разработанного устройства

- Тестирование каждого отдельного модуля. Проанализировать полученные временные диаграммы с указанием примеров сигналов управления и сопоставить с данными полученными при анализе устройства и драйвера.
- Тестирование top-level модуля. Проанализировать полученные временные диаграммы с указанием примеров сигналов управления и сопоставить с логикой работы устройства.

Временные диаграммы должны быть читабельны, то есть значения отображаемые на диаграммах не должны сливаться, а если диаграмма получается достаточно протяженной, то разбивать ее на части.

Содержание отчета

- Задание на проектирование;
- Пояснительная записка:
 - описание всех пунктов анализа;
 - описание всех пунктов проектирования;

- описание всех пунктов тестирования;
- Приложение - временные диаграммы функционирования (без пояснения);
- Приложение - схемы КЦУ по ГОСТ ЕСКД;
- Приложение - листинги кодов на языке Verilog.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИМЕР АНАЛИЗА КОНЕЧНОГО АВТОМАТА

Устройство - электроплита

Свойства:

- питание;
- температура;

Состояния:


- питание: 0 или 1;
- температура плиты: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (режимы);

События:

- Показание температуры;
- Показание гриля;
- Показание вентилятор;
- Показание питания

Таблица соответствия свойств и состояний

Состояние	Свойства и их значения	
	Питание	Температура
1 Выключено	0	0
2 T = 1	1	0
3 T = 2	1	1
4 T = 3	1	2
5 T = 4	1	3
6 T = 5	1	4
7 T = 6	1	5

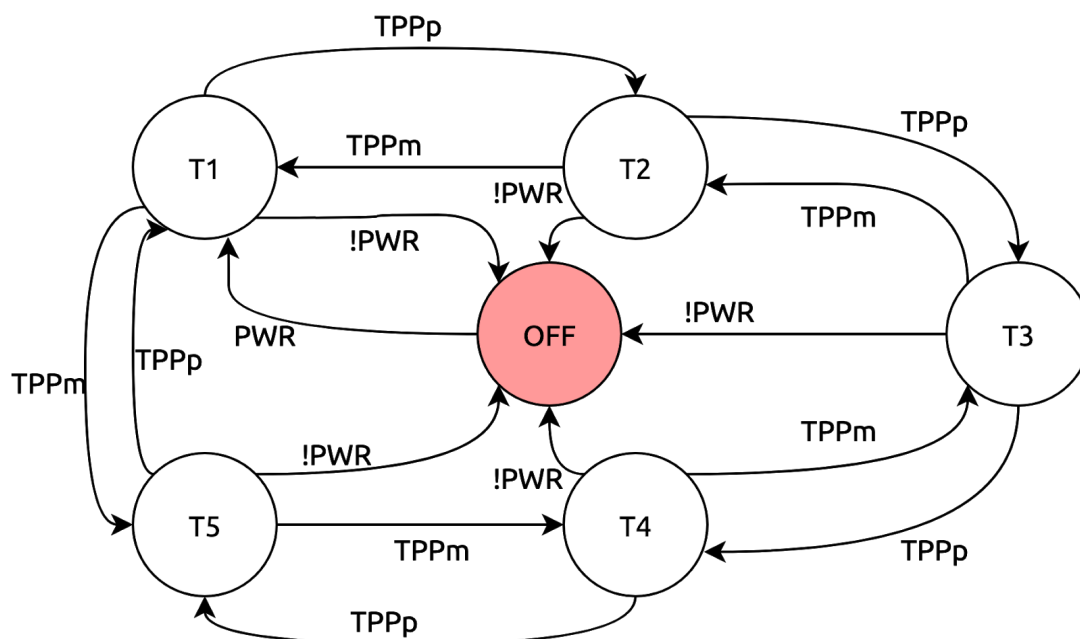

Граф конечного автомата

Таблица соответствия свойств и двоичных кодов

Состояние	Код состояния
1 Выключено	000 _{bin}
2 T = 1	001 _{bin}
3 T = 2	010 _{bin}
4 T = 3	011 _{bin}
5 T = 4	100 _{bin}
6 T = 5	101 _{bin}
7 T = 6	110 _{bin}

Таблица соответствия состояний и событий

Состояние	Управляющий сигнал			
	Гриль = 0 Вент. = 0	Гриль = 1 Вент. = 0	Гриль = 0 Вент. = 1	Гриль = 1 Вент. = 1
1 Выключено	Выключено	Выключено	Выключено	Выключено
2 T = 1	T = 1 Гриль выкл. Вент. выкл.	T = 1 Гриль вкл. Вент. выкл.	T = 1 Гриль выкл. Вент. вкл.	T = 1 Гриль вкл. Вент. вкл.
3 T = 2	T = 2 Гриль выкл. Вент. выкл.	T = 2 Гриль вкл. Вент. выкл.	T = 2 Гриль выкл. Вент. вкл.	T = 2 Гриль вкл. Вент. вкл.

4 T = 3	T = 3 Гриль выкл. Вент. выкл.	T = 3 Гриль вкл. Вент. выкл.	T = 3 Гриль выкл. Вент. вкл.	T = 3 Гриль вкл. Вент. вкл.
5 T = 4	T = 4 Гриль выкл. Вент. выкл.	T = 4 Гриль вкл. Вент. выкл.	T = 4 Гриль выкл. Вент. вкл.	T = 4 Гриль вкл. Вент. вкл.
6 T = 5	T = 5 Гриль выкл. Вент. выкл.	T = 5 Гриль вкл. Вент. выкл.	T = 5 Гриль выкл. Вент. вкл.	T = 5 Гриль вкл. Вент. вкл.
7 T = 6	T = 6 Гриль выкл. Вент. выкл.	T = 6 Гриль вкл. Вент. выкл.	T = 6 Гриль выкл. Вент. вкл.	T = 6 Гриль вкл. Вент. вкл.

Таблица соответствия событий и двоичных кодов.

Событие	Код события
1 Выключено	00000 _{bin}
2 T = 1 Гриль выкл. Вент. выкл.	00001 _{bin}
3 T = 2 Гриль выкл. Вент. выкл.	00010 _{bin}
4 T = 3 Гриль выкл. Вент. выкл.	00011 _{bin}
5 T = 4 Гриль выкл. Вент. выкл.	00100 _{bin}
6 T = 5 Гриль выкл. Вент. выкл.	00101 _{bin}
7 T = 6 Гриль выкл. Вент. выкл.	00110 _{bin}
8 T = 1 Гриль вкл. Вент. выкл.	00111 _{bin}
9 T = 2 Гриль вкл. Вент. выкл.	01000 _{bin}
10 T = 3 Гриль вкл. Вент. выкл.	01001 _{bin}
11 T = 4 Гриль вкл. Вент. выкл.	01010 _{bin}
12 T = 5 Гриль вкл. Вент. выкл.	01011 _{bin}
13 T = 6 Гриль вкл. Вент. выкл.	01100 _{bin}
14 T = 1 Гриль выкл. Вент. вкл.	01101 _{bin}
15 T = 2 Гриль выкл. Вент. вкл.	01110 _{bin}
16 T = 3 Гриль выкл. Вент. вкл.	01111 _{bin}
17 T = 4 Гриль выкл. Вент. вкл.	10000 _{bin}

18 T = 5 Гриль выкл. Вент. вкл.	10001_{bin}
19 T = 6 Гриль выкл. Вент. вкл.	10010_{bin}
20 T = 1 Гриль вкл. Вент. вкл.	10011_{bin}
21 T = 2 Гриль вкл. Вент. вкл.	10100_{bin}
22 T = 3 Гриль вкл. Вент. вкл.	10101_{bin}
23 T = 4 Гриль вкл. Вент. вкл.	10110_{bin}
24 T = 5 Гриль вкл. Вент. вкл.	10111_{bin}
25 T = 6 Гриль вкл. Вент. вкл.	11000_{bin}

ПРИЛОЖЕНИЕ Б


ПРИМЕР ТАБЛИЦ СОСТОЯНИЙ И СОБЫТИЙ

Таблица функционирования КЦУ смены состояний

Текущее состояние			Сигналы управления				Следующее состояние			
Название	Входные сигналы						Выходные сигналы			Название
	S[2]	S[1]	S[0]	PWR	TMPp	TMPm	NS[2]	NS[1]	NS[0]	
Выкл.	1/0	1/0	1/0	0	1/0	1/0	0	0	0	Выключено
	0	0	0	1	1/0	1/0	0	0	1	T = 1
T = 1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	T = 1 (текущее)
	0	0	1	1	1	0	0	1	0	T = 2 (след.)
	0	0	1	1	0	1	1	1	0	T = 6 (макс.)
	0	0	1	1	1	1	0	0	1	T = 1 (текущее)
T = 2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	T = 2 (текущее)
	0	1	0	1	1	0	0	1	1	T = 3 (след.)
	0	1	0	1	0	1	0	0	1	T = 1 (пред.)
	0	1	0	1	1	1	0	1	0	T = 2 (текущее)
T = 3	0	1	1	1	0	0	0	1	1	T = 3 (текущее)
	0	1	1	1	1	0	1	0	0	T = 4 (след.)
	0	1	1	1	0	1	0	1	0	T = 2 (пред.)
	0	1	1	1	1	1	0	1	1	T = 3 (текущее)
T = 4	1	0	0	1	0	0	1	0	0	T = 4 (текущее)
	1	0	0	1	1	0	1	0	1	T = 5 (след.)
	1	0	0	1	0	1	0	1	1	T = 3 (пред.)
	1	0	0	1	1	1	1	0	0	T = 4 (текущее)
T = 5	1	0	1	1	0	0	1	0	1	T = 5 (текущее)
	1	0	1	1	1	0	1	1	0	T = 6 (след.)
	1	0	1	1	0	1	1	0	0	T = 4 (пред.)
	1	0	1	1	1	1	1	0	1	T = 5 (текущее)
T = 6	1	1	0	1	0	0	1	0	1	T = 6 (текущее)
	1	1	0	1	1	0	0	0	1	T = 0 (мин.)
	1	1	0	1	0	1	1	0	1	T = 5 (пред.)
	1	1	0	1	1	1	1	0	1	T = 6 (текущее)

Таблица функционирования КЦУ соответствия состояний и событий

Состояние			Сигналы управления			События					
Состояние	Входные сигналы					Выходные сигналы					Событие
	S[2]	S[1]	S[0]	GR	CL	E[4]	E[3]	E[2]	E[1]	E[0]	
Выкл.	0	0	0	1/0	1/0	0	0	0	0	0	Выкл.
T = 1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	T = 1 Гриль выкл. Вент выкл
	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	...
	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	...
	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	
T = 2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	
	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	
	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
T = 3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	
	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	
	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	
	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	
T = 4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	
	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	
	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	
	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	
T = 5	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	
	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	
	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	
	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	
T = 6	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	
	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	
	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	
	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	

 

					СГУТ.2020.123484 70.09.33			
					Комбинационное цифровое устройство			
					Схема электрическая принципиальная			
Изн. Лист	ИР Вакун.	Полн.	Дата			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Резников							
Проб.	Березин							
Заб. конф.	Бузаков							
Т. контр.	Березин					Лист 1	Листов 3	
Н. контр.	Березин					СПбГУТ, гр. ИКТ-404		
Итб.	Березин							

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

ПРИМЕР ПОВЕДЕНЧЕСКОГО ОПИСАНИЕ FSM

```
// Quartus II Verilog Template
// 4-State Mealy state machine
// A Mealy machine has outputs that depend on both the state and
// the inputs. When the inputs change, the outputs are updated
// immediately, without waiting for a clock edge. The outputs
// can be written more than once per state or per clock cycle.

module four_state_mealy_state_machine
(
    input clk, in, reset,
    output reg [1:0] out
);

    // Declare state register
    reg [1:0] state = S0;

    // Declare states
    parameter S0 = 0, S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3;

    // Determine the next state synchronously, based on the
    // current state and the input
    always @ (posedge clk or posedge reset) begin
        if (reset)
            state <= S0;
        else
            case (state)
                S0:
                    if (in)
                        begin
                            state <= S1;
                        end
                    else
                        begin
                            state <= S1;
                        end
                S1:
                    if (in)
```

```
        begin
            state <= S2;
        end
        else
        begin
            state <= S1;
        end
S2:
    if (in)
    begin
        state <= S3;
    end
    else
    begin
        state <= S1;
    end
S3:
    if (in)
    begin
        state <= S2;
    end
    else
    begin
        state <= S3;
    end
        endcase
end

// Determine the output based only on the current state
// and the input (do not wait for a clock edge).
always @ (state or in)
begin
    case (state)
        S0:
            if (in)
            begin
                out = 2'b00;
            end
            else
            begin
                out = 2'b10;
            end
    endcase
end
```

```
end
S1:
  if (in)
  begin
    out = 2'b01;
  end
  else
  begin
    out = 2'b00;
  end
S2:
  if (in)
  begin
    out = 2'b10;
  end
  else
  begin
    out = 2'b01;
  end
S3:
  if (in)
  begin
    out = 2'b11;
  end
  else
  begin
    out = 2'b00;
  end
end
endcase
end
endmodule
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange – Стандартный американский код обмена информацией) – это код для представления символов в виде чисел, в котором каждому символу сопоставлено число от 0 до 127. В большинстве компьютеров код ASCII используется для представления текста, что позволяет передавать данные от одного компьютера на другой. Стандартный набор символов ASCII использует только 7 битов для каждого символа. Добавление 8-го разряда позволяет увеличить количество кодов таблицы ASCII до 255. Коды от 128 до 255 представляют собой расширение таблицы ASCII. Эти коды используются для кодирования символов национальных алфавитов, а также символов псевдографики, которые можно использовать, например, для оформления в тексте различных рамок и текстовых таблиц.

Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	Octal	Char
0	0	0	0	[NULL]	48	30	110000	60	0	96	60	1100000	140	`
1	1	1	1	[START OF HEADING]	49	31	110001	61	1	97	61	1100001	141	a
2	2	10	2	[START OF TEXT]	50	32	110010	62	2	98	62	1100010	142	b
3	3	11	3	[END OF TEXT]	51	33	110011	63	3	99	63	1100011	143	c
4	4	100	4	[END OF TRANSMISSION]	52	34	110100	64	4	100	64	1100100	144	d
5	5	101	5	[ENQUIRY]	53	35	110101	65	5	101	65	1100101	145	e
6	6	110	6	[ACKNOWLEDGE]	54	36	110110	66	6	102	66	1100110	146	f
7	7	111	7	[BELL]	55	37	110111	67	7	103	67	1100111	147	g
8	8	1000	10	[BACKSPACE]	56	38	111000	70	8	104	68	1101000	150	h
9	9	1001	11	[HORIZONTAL TAB]	57	39	111001	71	9	105	69	1101001	151	i
10	A	1010	12	[LINE FEED]	58	3A	111010	72	:	106	6A	1101010	152	j
11	B	1011	13	[VERTICAL TAB]	59	3B	111011	73	;	107	6B	1101011	153	k
12	C	1100	14	[FORM FEED]	60	3C	111100	74	<	108	6C	1101100	154	l
13	D	1101	15	[CARRIAGE RETURN]	61	3D	111101	75	=	109	6D	1101101	155	m
14	E	1110	16	[SHIFT OUT]	62	3E	111110	76	>	110	6E	1101110	156	n
15	F	1111	17	[SHIFT IN]	63	3F	111111	77	?	111	6F	1101111	157	o
16	10	10000	20	[DATA LINK ESCAPE]	64	40	1000000	100	@	112	70	1100000	160	p
17	11	10001	21	[DEVICE CONTROL 1]	65	41	1000001	101	A	113	71	1110001	161	q
18	12	10010	22	[DEVICE CONTROL 2]	66	42	1000010	102	B	114	72	1110010	162	r
19	13	10011	23	[DEVICE CONTROL 3]	67	43	1000011	103	C	115	73	1110011	163	s
20	14	10100	24	[DEVICE CONTROL 4]	68	44	1000100	104	D	116	74	1110100	164	t
21	15	10101	25	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	69	45	1000101	105	E	117	75	1110101	165	u
22	16	10110	26	[SYNCHRONOUS IDLE]	70	46	1000110	106	F	118	76	1110110	166	v
23	17	10111	27	[ENG OF TRANS. BLOCK]	71	47	1000111	107	G	119	77	1110111	167	w
24	18	11000	30	[CANCEL]	72	48	1001000	110	H	120	78	1111000	170	x
25	19	11001	31	[END OF MEDIUM]	73	49	1001001	111	I	121	79	1111001	171	y
26	1A	11010	32	[SUBSTITUTE]	74	4A	1001010	112	J	122	7A	1111010	172	z
27	1B	11011	33	[ESCAPE]	75	4B	1001011	113	K	123	7B	1111011	173	{
28	1C	11100	34	[FILE SEPARATOR]	76	4C	1001100	114	L	124	7C	1111100	174	
29	1D	11101	35	[GROUP SEPARATOR]	77	4D	1001101	115	M	125	7D	1111101	175	}
30	1E	11110	36	[RECORD SEPARATOR]	78	4E	1001110	116	N	126	7E	1111110	176	~
31	1F	11111	37	[UNIT SEPARATOR]	79	4F	1001111	117	O	127	7F	1111111	177	[DEL]
32	20	100000	40	[SPACE]	80	50	1010000	120	P					
33	21	100001	41	!	81	51	1010001	121	Q					
34	22	100010	42	"	82	52	1010010	122	R					
35	23	100011	43	#	83	53	1010011	123	S					
36	24	100100	44	\$	84	54	1010100	124	T					
37	25	100101	45	%	85	55	1010101	125	U					
38	26	100110	46	&	86	56	1010110	126	V					
39	27	100111	47	'	87	57	1010111	127	W					
40	28	101000	50	(88	58	1011000	130	X					
41	29	101001	51)	89	59	1011001	131	Y					
42	2A	101010	52	*	90	5A	1011010	132	Z					
43	2B	101011	53	+	91	5B	1011011	133	[
44	2C	101100	54	,	92	5C	1011100	134	\					
45	2D	101101	55	-	93	5D	1011101	135]					
46	2E	101110	56	.	94	5E	1011110	136	^					
47	2F	101111	57	/	95	5F	1011111	137	_					